

Análisis de Componentes Modelados en LTSpice

*Trabajo Práctico de Laboratorio

Juan Ignacio Caorsi (65532) y Rita Moschini (67026)
Grupo 3

Abstract—En este trabajo se realiza una comparación de los modelos teóricos de componentes mediante simulaciones con LTSpice, analizando el impacto de parámetros no ideales como el coeficiente de emisión en el punto de operación y la caracterización de pequeña señal.

Index Terms—diodo, recta de carga, resistencia estática, resistencia dinámica, factor de idealidad.

I. INTRODUCCIÓN

El uso de simuladores permite aproximar el comportamiento de componentes reales mediante modelos parametrizados. En este informe se analiza la respuesta de un diodo bajo polarización directa.

II. ANÁLISIS DE DIODO

Se planteó un circuito con un diodo en serie con una fuente $V_{CC} = 3,5$ V y una resistencia $R = 10,15$ k Ω . El comportamiento del circuito externo está regido por la recta de carga, derivada de la ley de tensiones de Kirchhoff:

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_D}{R} \quad (1)$$

El punto de operación obtenido (Q) de la simulación se sitúa en $V_d = 510,42$ mV e $I_d = 294,54$ μ A.

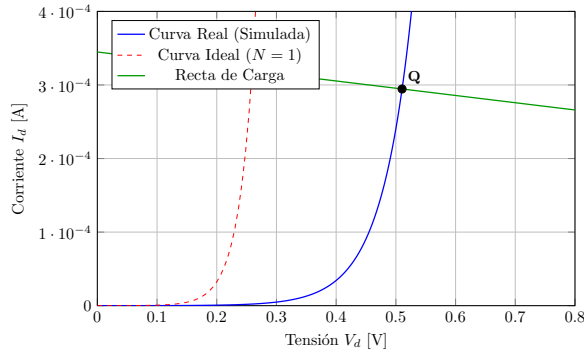


Fig. 1. Curva característica I-V con el punto de operación Q y recta de carga.

A. Obtención de los Parámetros del Modelo

A partir del modelo de simulación provisto para el diodo 1N4001, se identificó un coeficiente de emisión $N = 1,984$ y una corriente de saturación $I_s = 14,11$ nA. Según Sedra y Smith [2], la presencia de un factor de idealidad cercano a 2 es característica de la "región de baja corriente" ($I_D < 1$ mA), donde predominan los procesos de recombinación en la

zona de vaciamiento. Dado que el punto Q opera en el orden de los microamperios, este valor de N es fundamental para el ajuste del modelo.

B. Resistencia Estática y Dinámica

Para caracterizar el componente en el punto Q , se calcularon las resistencias estática (r_e) y dinámica (r_d). La resistencia estática representa la oposición total al flujo de corriente continua:

$$r_e = \frac{V_D}{I_D} = \frac{510,42 \text{ mV}}{294,54 \text{ } \mu\text{A}} \approx 1,73 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

Para el análisis de pequeña señal, se utiliza la resistencia dinámica (r_d), que representa la pendiente local de la curva. Utilizando el coeficiente de emisión N :

$$r_d = \frac{N \cdot V_T}{I_D} = \frac{1,984 \cdot 25,85 \text{ mV}}{294,54 \text{ } \mu\text{A}} \approx 174,13 \text{ } \Omega \quad (3)$$

La notable diferencia entre ambos valores ($r_e \approx 10 \cdot r_d$) evidencia la naturaleza no lineal del dispositivo; mientras el diodo presenta una resistencia considerable para establecer el punto de polarización, se comporta como un elemento de baja oposición para variaciones de señal pequeñas en torno a dicho punto.

III. MOSFET DE ENRIQUECIMIENTO (2N7000)

Para el análisis del Grupo 3, se configuró un circuito de polarización fija con una resistencia de carga $R_D = 5$ k Ω y una tensión de alimentación $V_{DD} = 10$ V. La tensión de control aplicada entre puerta y fuente se estableció en $V_{GS} = 1,673$ V.

A. Punto de Operación Q y Región de Trabajo

A partir de la curva de transferencia obtenida mediante la simulación (ver Fig. 2), se identificó que el modelo del transistor 2N7000 posee una tensión de umbral $V_{th} = 2,12$ V. Al contrastar este parámetro con la tensión de polarización, se verifica que:

$$V_{GS}(1,673 \text{ V}) < V_{th}(2,12 \text{ V}) \quad (4)$$

Dado que la tensión de puerta es insuficiente para inducir la formación del canal de inversión, el dispositivo opera en la **región de corte**. El punto de operación Q resultante se caracteriza por:

- $I_{D,Q} \approx 0$ A: Si bien existen corrientes de subumbral en el orden de los nanoamperios, estas resultan despreciables para el trazado de la recta de carga.

- $V_{DS,Q} = V_{DD} - (I_{D,Q} \cdot R_D) \approx 10$ V: Al no haber caída de tensión en R_D , el transistor soporta la totalidad de la tensión de fuente.

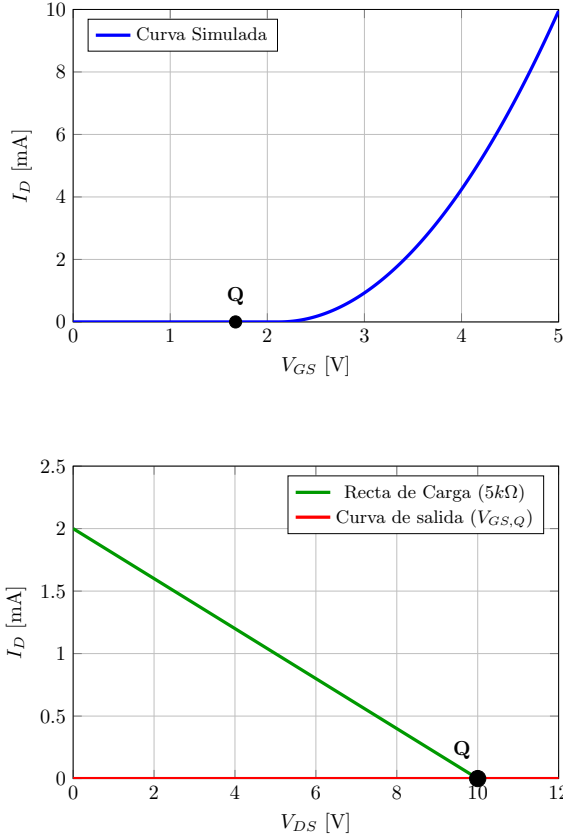


Fig. 2. Curvas características del MOSFET 2N7000: curva de entrada (arriba) y curva de salida con recta de carga (abajo).

B. Parámetros de Pequeña Señal

En la región de corte, la pendiente de la curva de salida es nula, lo que implica que el dispositivo no presenta capacidad de amplificación ni respuesta ante variaciones de señal en este punto:

- **Transconductancia (g_m):** 0 mA/V.
- **Resistencia de salida (r_o):** Teóricamente infinita, el componente se comporta como un circuito abierto entre drenaje y fuente.

IV. MOSFET DE VACIAMIENTO (LND150H)

Para el Grupo 3, se analizó el MOSFET de vaciamiento LND150h con una resistencia de carga $R_D = 8,5$ k Ω y $V_{DD} = 10$ V. La tensión de polarización se fijó en $V_{GS} = 0,3$ V.

A. Punto de Operación Q y Región de Trabajo

A partir del modelo SPICE proporcionado, se identifica una tensión de umbral (pinch-off) $V_{to} = -1,4$ V y un parámetro

de transconductancia $K_p = 3$ mA/V². Dado que $V_{GS} > V_{to}$ ($0,3$ V $>$ $-1,4$ V), el dispositivo se encuentra en conducción.

Utilizando la ecuación de saturación para MOSFET de vaciamiento:

$$I_D = \frac{K_p}{2} (V_{GS} - V_{to})^2 = \frac{3 \text{ mA/V}^2}{2} (0,3\text{V} - (-1,4\text{V}))^2 \approx 4,33 \text{ mA} \quad (5)$$

Sin embargo, al considerar la recta de carga:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D = 10\text{V} - (I_D \cdot 8,5\text{k}\Omega) \quad (6)$$

Si la corriente fuera de 4,33 mA, V_{DS} sería negativo, lo cual es imposible. Esto indica que el dispositivo no puede estar en saturación y se encuentra en la **región óhmica o de triodo**. Realizando la simulación para el ajuste fino del punto Q (ver Fig. 3), se obtuvo:

- $I_{D,Q} \approx 1,12$ mA
- $V_{DS,Q} \approx 0,48$ V

Región de polarización: Al cumplirse $V_{DS} < V_{GS} - V_{to}$ ($0,48$ V $<$ $1,7$ V), se confirma que el transistor opera en **región triodo**.

B. Parámetros de Pequeña Señal

En la región de triodo, los parámetros se definen por la pendiente de la curva en una zona de baja resistencia:

- **Transconductancia (g_m):** $K_p \cdot V_{DS} \approx 3 \text{ mA/V}^2 \cdot 0,48 \text{ V} = 1,44 \text{ mA/V}$.
- **Resistencia de salida (r_{ds}):** En triodo es baja, aproximadamente $1/[K_p(V_{GS} - V_{to})] \approx 196\Omega$.

C. Análisis Comparativo (Inciso C)

Este resultado resulta llamativo al compararlo con el modelo de vaciamiento. Mientras que el LND150 conduce con $V_{GS} = 0$ V, el 2N7000 requiere una excitación significativamente mayor para salir del estado de reposo. En la hoja de datos, el rango de V_{th} puede ser tan bajo como 0,8 V; si se utilizara un componente físico con ese valor mínimo, el transistor estaría en conducción, lo que demuestra la alta sensibilidad del diseño al componente específico seleccionado.

V. CONCLUSIONES

La inclusión del coeficiente de emisión en el cálculo de la resistencia dinámica permite un ajuste preciso con los resultados de simulación. Se verificó que el modelo de diodo ideal subestima significativamente la r_d en regímenes de baja corriente, lo que afectaría la ganancia en un diseño de amplificación real.

REFERENCES

- [1] M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
- [2] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7ma ed. Oxford University Press, 2015, Cap. 4.

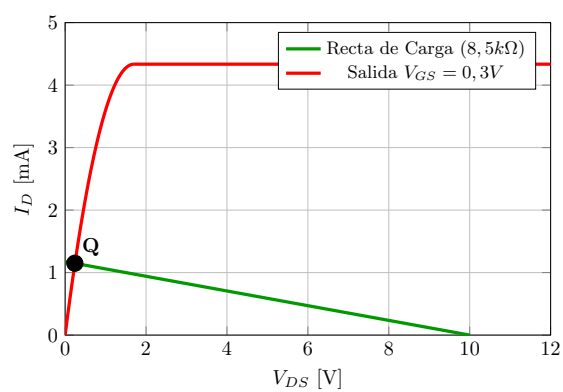
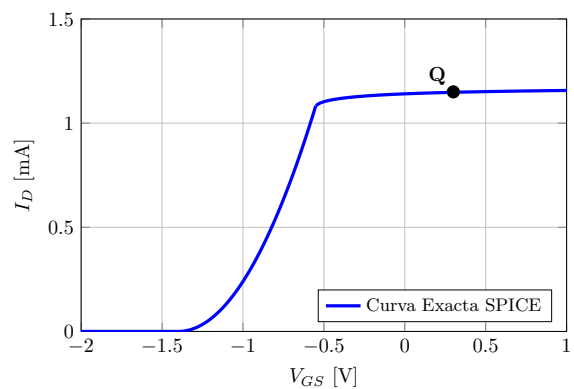


Fig. 3. Curvas para el LND150h: Transferencia (arriba) y Salida (abajo). El punto Q se ubica en la región de triodo debido al alto valor de R_D .